


Homework 2

ECE2004 CRN:12898

Jacob Abel


February 5, 2018

Question 1: Solve for i .

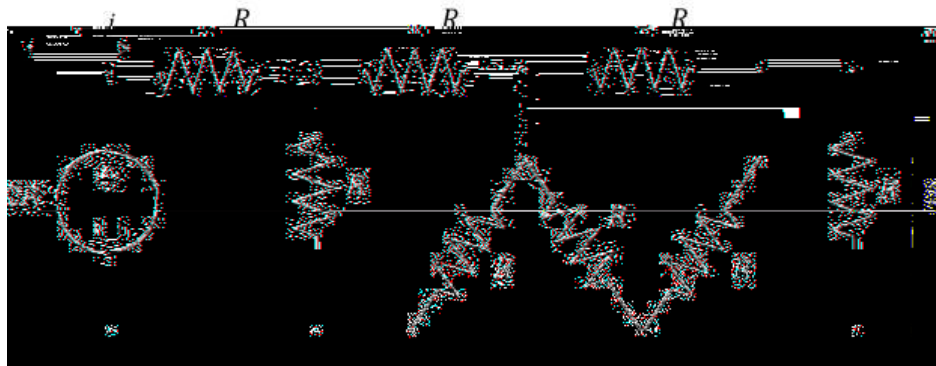


$$\begin{aligned}
 i &= \frac{30R}{R + (R \parallel (R + (R \parallel R \parallel (R + (R \parallel R))))))} \\
 &= \frac{30R}{R + (R \parallel (R + (R \parallel R \parallel \frac{R+2R}{2})))} \\
 &= \frac{30R}{R + (R \parallel \frac{3R+8R}{8})} \\
 &= \frac{30R}{\frac{11R+19R}{19}} \\
 &= \frac{30R}{\frac{30R}{19}} \\
 &= \frac{30R \times 19}{30R} \\
 &= 19A
 \end{aligned}$$

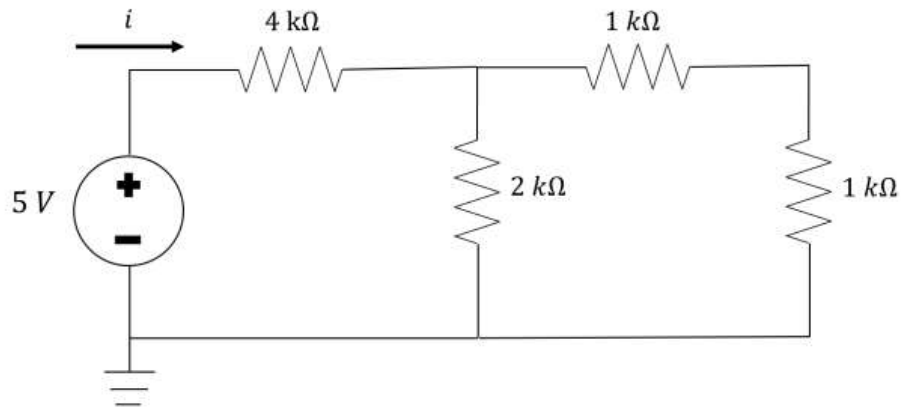Question 2: If every resistor has a tolerance of $\pm 10\%$ and the nominal values are shown below, find the minimum and maximum current i possible.




$$\begin{aligned}
 i &= \frac{5V}{4k\Omega \pm 10\% + (2k\Omega \pm 10\% \parallel (1k\Omega \pm 10\% + 1k\Omega \pm 10\%))} \\
 &= \frac{5V}{4k\Omega \pm 10\% + (2k\Omega \pm 10\% \parallel 2k\Omega \pm 10\%)} \\
 &= \frac{5V}{4k\Omega \pm 10\% + \frac{2k\Omega \pm 10\%}{2}} \\
 &= \frac{5V}{4k\Omega \pm 10\% + 1k\Omega \pm 10\%} \\
 &= \frac{5V}{5k\Omega \pm 10\%} \\
 i_{min} &= 0.90A \\
 i_{max} &= 1.11A
 \end{aligned}$$

Question 3: Find V_x .

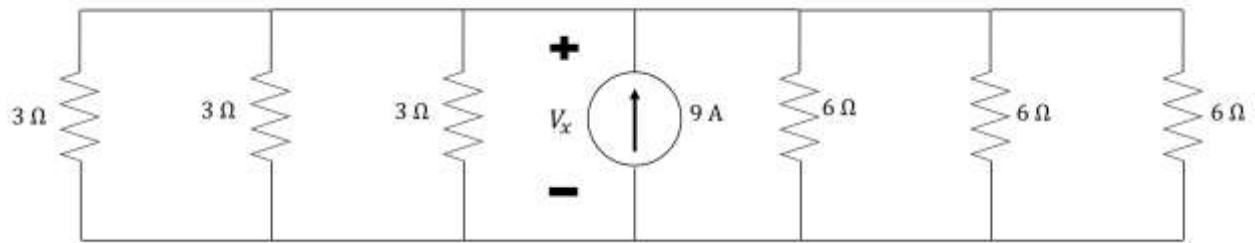

$$\begin{aligned}
 V_x &= \frac{9A}{\frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{6\Omega}} \\
 &= \frac{9A}{\frac{3}{3\Omega} + \frac{3}{6\Omega}} \\
 &= \frac{9A}{\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega}} \\
 &= \frac{9A \times 2\Omega}{3} \\
 &= \frac{18}{3}V \\
 &= 6V
 \end{aligned}$$

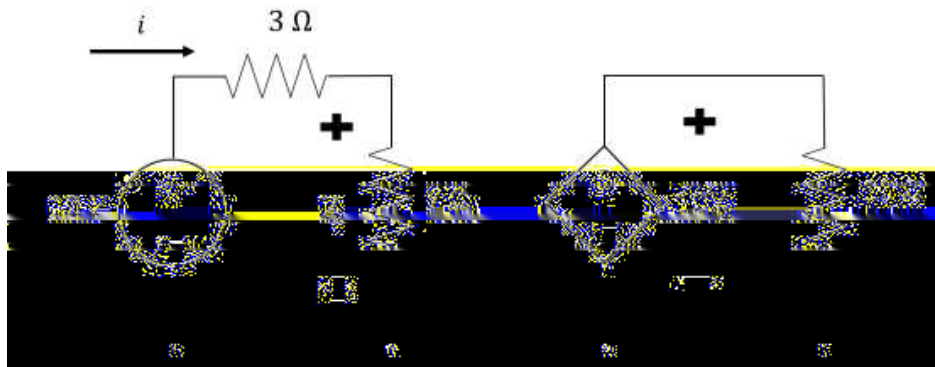Question 4: Find the power consumed by the 10Ω resistor.



$$\begin{aligned}\frac{V_x - 0}{7\Omega} - \frac{10V - V_x}{3\Omega} &= 0 \\ \frac{10V_x}{21\Omega} &= \frac{10V}{3\Omega} \\ V_x &= 7V \\ \frac{10 \times 7V - 0}{10\Omega} &= 0 \\ i_{10\Omega} &= 7A \\ P_{10\Omega} &= (7A)^2 \times 10\Omega \\ &= 490W\end{aligned}$$